

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ НА IMC STR-D18/16

9.1. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ НА ИМС STB-D1816

мехоползующего фильтра (ППФ), устройств разматывания кинескопа (УРК), выпрямителя сетевого напряжения (СВ), импульсного преобразователя напряжения (ИМС ГС) с цепями обеспечения ее функционирования, ключевого каскада УГЗ и импульсным трансформатором напряжений.

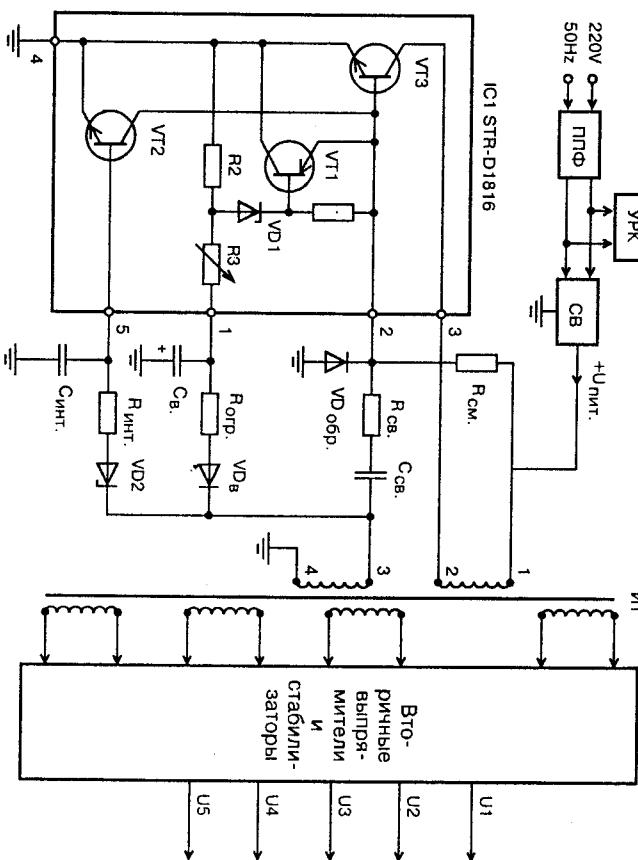


Рис.9.1. Функциональная схема источника питания на ИМС STR-D1816

Функциональная схема источника питания на ИМС STR-D1816 приведена на рис. 9-1.

Устройство и принцип действия

Схемы запуска малы и не могут вызвать критических режимов работы VT3 даже при КЗ во вторичных цепях или межвитковых замыканиях ИТ.

Сетевое напряжение через ППФ поступает на мостовой выпрямитель и в УРК.

Автогенератор

Этот транзистор (VT3) находится **внутри**. Основной импульсный ток при работе идет по цепи:

Схема преобразователя показана на рис. 9.2. Работу преобразователя можно описать с помощью уравнений (9.1)–(9.4). Кратко рассмотрим работу преобразователя.

$$(+)\cup_{num} = \theta_{B/B}, (1-2)IT - \theta_{B/B}(3)|C1 - (k-3)V T3 - \\ - \theta_{B/B}(4)|C1 - \perp.$$

начинает протекать небольшой ток базы ключевого каскада КМ. Это приводит к появлению тока коллектора КМ и возникновению ЭЛС во вторичном обмотке "общинки" ПОС

ИМС обеспечивает работу преобразователя в режиме стабилизации выходных напряжений при изменении сетевого напряжения. Для этого ИМС имеет каскад стабилизации на транзисторе VT1.

Назначение цепей преобразователя

Ток базы КК и зарядки C_{cb} ограниченется резистором R_{ba} . Конденсатор C_{cb} заряжается в указанной на схеме полярности.

Цепь запуска обеспечивается резистором $R_{\text{ст}}$ и формирует начальное смещение на базе транзистора VT3 ИМС IC1, необходимое для возникновения автогенерации за счет ПОС. Токи

Когда С_{вх} зарядится, и ток базы КК уменьшится настолько, что начнёт уменьшаться ток коллектор-эмиттера, полярность ЭДС ПОС изменится на противоположную. При этом ток базы КК оказывается приложенным запирающим напряжением.

щее напряжение, представляющее собой сумму ЭДС ПОС и напряжения заряженного C_{cb}

он будет находиться до того момента, пока за кондитерами не уменьшится напряжение комплексатора C_{sa} , снова изменится напряжение ЭДС, и начнет протекать ток зарядки C_{sa} через переход база-эмиттер КК. Блокинг-процесс повторится.

Схема магнитной цепи с обмоткой R_{cb} и вспомогательной обмоткой C_{cb} . Вспомогательная обмотка подключена к индуктору IT и конденсатору ΠOS .

Характерной особенностью блокинг-генератора является то, что ток нагрузки, а значит, и ток коллектора ключевого каскада, определяется током базы, который, в свою очередь, задан величиной энергии в цепи ПОС и обмотке связи ИТ. Так как при КЗ во вторичных цепях Трансформатора ЭДС обмотки связи становится равной нулю, и ключевой транзистор становится блокинг-генератор не выходит из строя.

Рис. 9.2. Упрощенная схема преобразователя на базе блокинг-генератора

Цель ПОС

Цель ПОС обеспечивает работу преобразователя в режиме автогенерации. В нее входят $R_{\text{св}}$, $C_{\text{св}}$, $VD_{\text{обр}}$ и обмотка (3-4)ИТ.

Цель ПОС обеспечивает импульс базового тока, необходимый для получения требуемой выходной мощности преобразователя, только после "раскачки" автогенератора и только за счет энергии, накопленной в импульсном трансформаторе ИТ. Поэтому при КЗ в цепях вторичных выпрямителей "сырвается" автогенерация, и преобразователь не выходит из строя.

Диод $VD_{\text{обр}}$ ограничивает величину обратного напряжения при запирании на базе VT3.

Схема управления

Управление количеством запасенного в трансформаторе ИТ энергии, а значит, и величиной выходных напряжений, осуществляется за счет управления запиранием и работы цепи ПОС.

Схема управления содержит два каскада — каскад управления запиранием (транзистор VT2) и каскад стабилизации (транзистор VT1).

В случае с запиранием за счет работы цепи ПОС, схема управления в нужный момент (во время зарядки $C_{\text{св}}$, но до начала запирания за счет собственного блокинг-процесса) с помощью ключа VT2 или VT1 шунтирует переход база-эмиттер транзистора VT3. Ток базы VT3,

протекающий за счет зарядки $C_{\text{св}}$, уменьшается. Это приводит к уменьшению тока коллектора VT3 и изменению полярности ЭДС.

Зарядка $C_{\text{св}}$ в этот момент прекратится, а просуммировавшиеся напряжения цепи ПОС и $C_{\text{св}}$ окажутся приложеными к переходу база-эмиттер VT3 в обратной полярности. При этом транзистор VT3 запирается раньше завершения полупериода собственных колебаний.

Управляя моментом замыкания ключа VT1 или VT2 (см. рис. 9.1), можно изменять ширину импульса, отпирающего транзистор VT3, т.е. время протекания тока от источника питания через первичную обмотку ИТ и коллектор-эмиттер VT3. Таким образом, схема управления позволяет регулировать выходное напряжение.

Каскад управления запиранием

Работу каскада управления запиранием рассматрим на примере упрощенной схемы рис. 9.3.

На рис. 9.3 измерительный узел следует за величиной напряжения положительного отпирающего импульса, который поступает с обмоткой ПОС цепь $C_{\text{св}}$, $R_{\text{св}}$ на базу транзистора KK.

Положительный импульс отпирающего напряжения интегрируется цепью $R_{\text{инт}}$, $C_{\text{инт}}$ и пре-

вращается в линейно-нарастающее напряжение. В момент, когда это напряжение превысит напряжение отпирания ключа управления запиранием КУ(VT1), транзистор VT2 откроется, и процесс запирания КК(VT3), описаный выше (см. п. **Схема управления**), замигнет ЭДС в цепи ПОС при этом будет соответствовать приведенным в скобках на рис. 9.3.

Стабилитрон VD2 обеспечивает требуемый порог срабатывания ключа управления запиранием в процессе раскачки генератора при запуске и в рабочем режиме.

Каскад стабилизации

Схема стабилизации имеет узел сравнения, построенный по схеме, приведенной на рис. 9.4. В этом случае стабилитрон VD1 используется как проточный элемент — если напряжение на выходе выпрямителя вспомогательной об-

Устройство и принцип действия

Мотки увеличиваются, стабилитрон пробивается и открывает ключ КУ(VT1).

Для работы схемы стабилизации используется вспомогательный выпрямитель $VD_{\text{св}}$, состоящий из диода $VD_{\text{обр}}$ и обмотки (3-4)ИТ (см. рис. 9.1).

Отрицательные импульсы обратного хода через диод $VD_{\text{обр}}$ и ограничивающий резистор $R_{\text{огр}}$ заряжают конденсатор $C_{\text{св}}$. Это напряжение подается на делитель в качестве сравниваемого сигнала общей стабилизации. Если по какой-либо причине выходное напряжение увеличится, величина отрицательного напряжения на базе транзистора VT1 также увеличится. Он откроется и заинициирует переход база-эмиттер ключевого каскада VT3. Время запирания VT3 увеличится. Таким образом, начнет уменьшаться запасенное в импульсном трансформаторе энергия, и выходное напряжение уменьшится до нормы.

Стабилитрон VD2 обеспечивает требуемый порог срабатывания ключа управления запиранием в процессе раскачки генератора при запуске и в рабочем режиме.

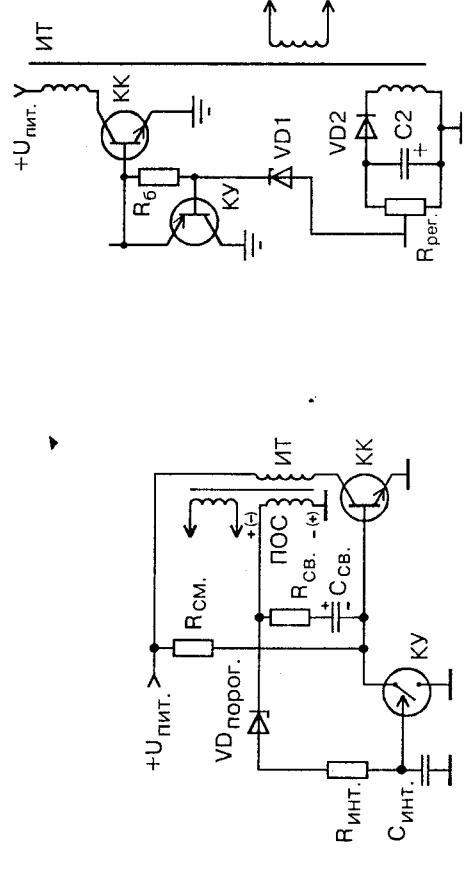


Рис. 9.3. Каскад управления запиранием

Рис. 9.4. Схема стабилизации с использованием пороговых свойств стабилитрона

9.2. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

9.2.1. Источник питания телевизора PANASONIC NV-J35

Импульсный источник питания телевизора "PANASONIC NV-J35" формирует следующие питающие напряжения: 45 V, минус 29 V, 14 V, 12 V (деж.), 12 V, 5 V, 3 V.

В дежурном режиме стабилизатор напряжений 12 V, 5 V, 3 V (ИМС IC1102) отключается по команде процессора управления телевизором. Для выключения стабилизатора на выводе 3 ИМС IC1102 подается команда в виде низкого потенциала. Так как защищая часть канала стронной развертки оказывается обесточенной, канал CP, а значит, и телевизор будет находиться в дежурном режиме.

Питание телевизора в дежурном режиме осуществляется от стабилизатора 12 V (деж.) на транзисторе Q1102.

Принцип работы

Преобразователь построен по автогенераторной схеме с трансформаторной ПОС по обратно-ходовому принципу. Работа основных узлов преобразователя описана в п. 9.1.

Запуск преобразователя при включении напряжения сети обеспечивается за счет зарядного тока конденсатора C1109 через цепь дельтеля R1102, R1103, R1123, R1124.

Схема преобразователя имеет цепи стабилизации выходного напряжения и защиты.

Электрическая принципиальная схема источника приведена на рис. 9.5, а назначение и состав его цепей — в табл. 9.1.

Таблица 9.1.
Назначение и состав цепей преобразователя

№	Функциональное назначение цепей	Состав цепей
1	Фильтр питания	C1106
2	Цепь запуска	R1102, R1103, R1123, R1124
3	Цель ПОС	C1115, C1136, R1110, R1111, D1107
4	Вспомогательный источник с фильтром (измерительная цепь)	R1118, D1105, C1113
5	Формирователь сигнала ограничения напряжения	R1108, D1106, C1137
6	Демпфирующие цепи	R1106, C1110, C1111, D1103, D1104

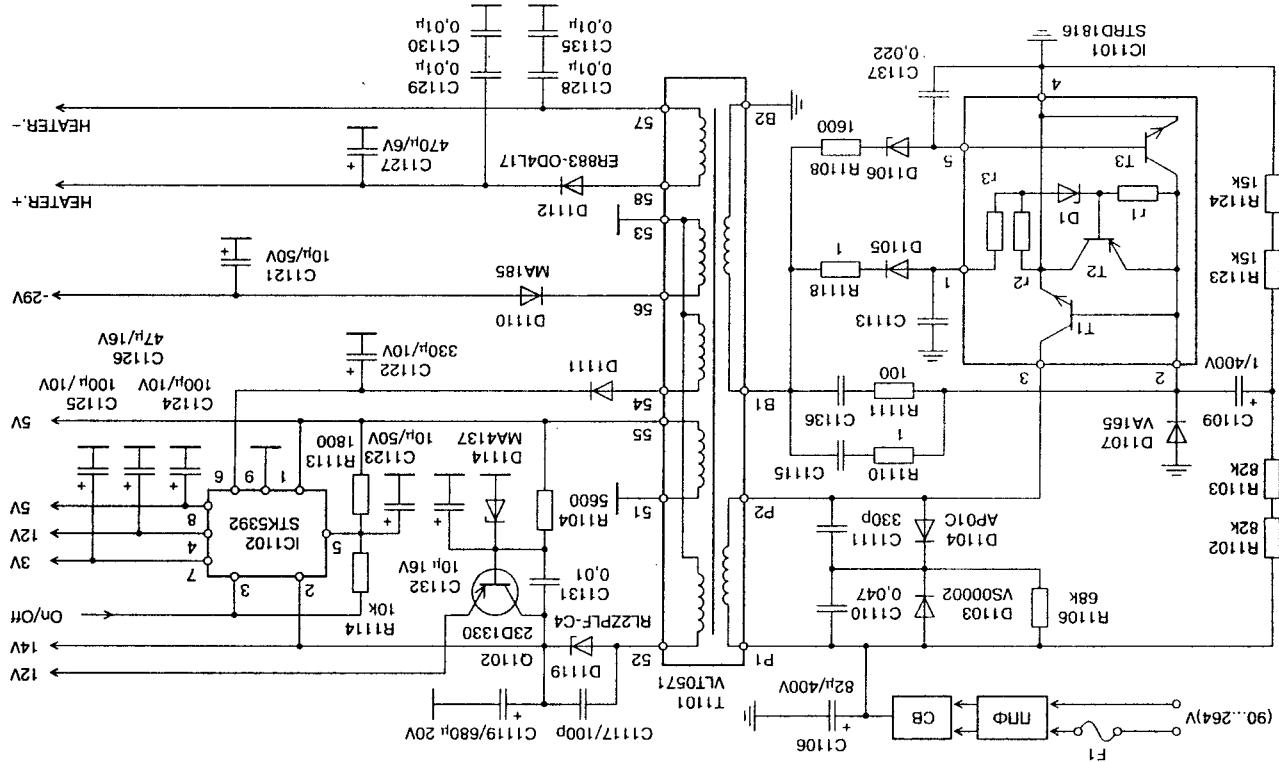


Рис. 9.5. Электрическая принципиальная схема источника питания PANASONIC NV-J35