

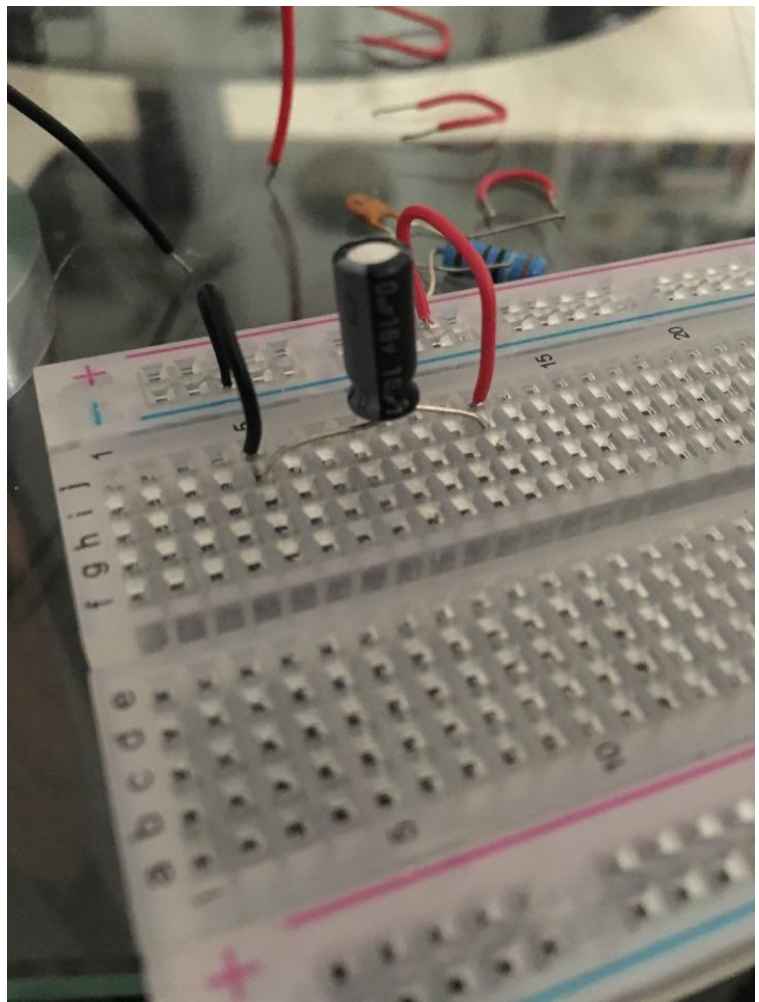
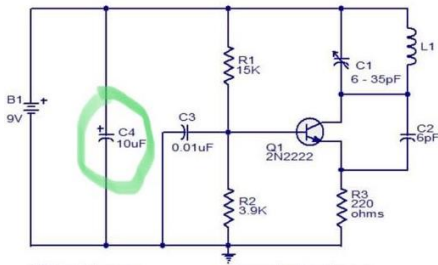




Passo 1:

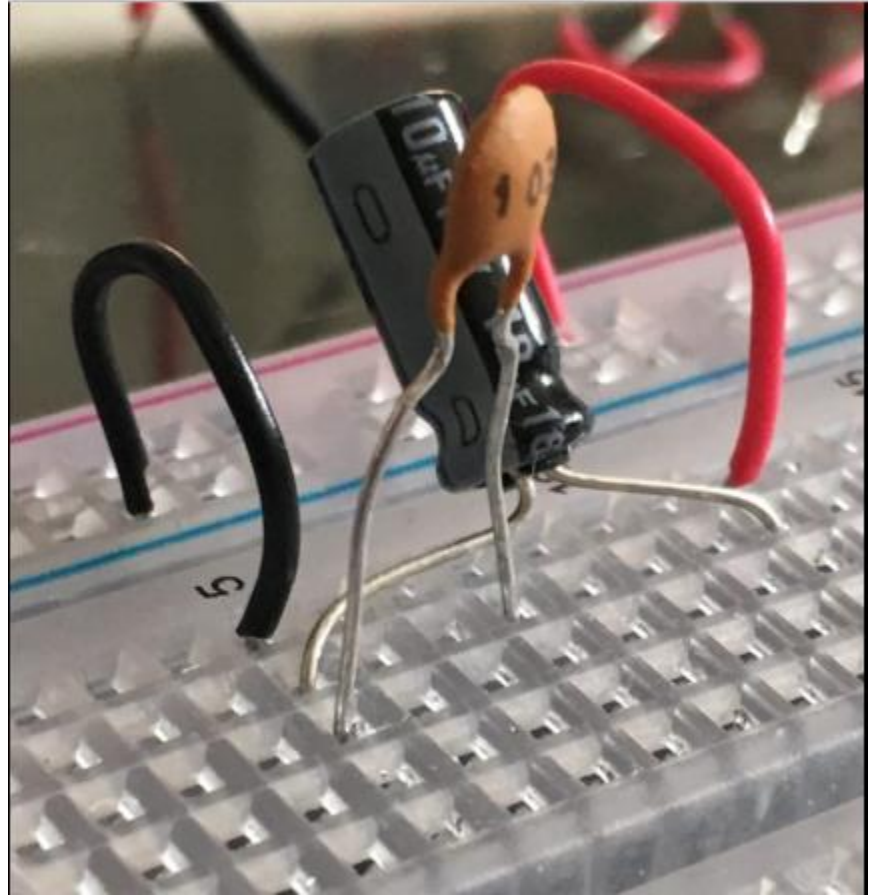



Passo 2:

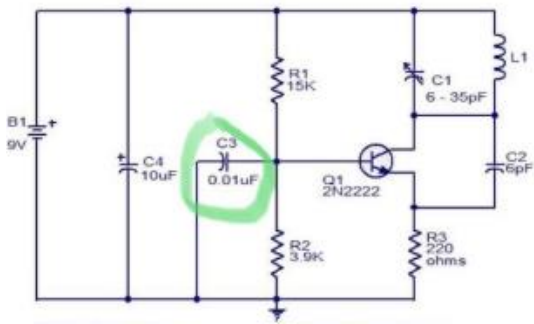


Passo 3:

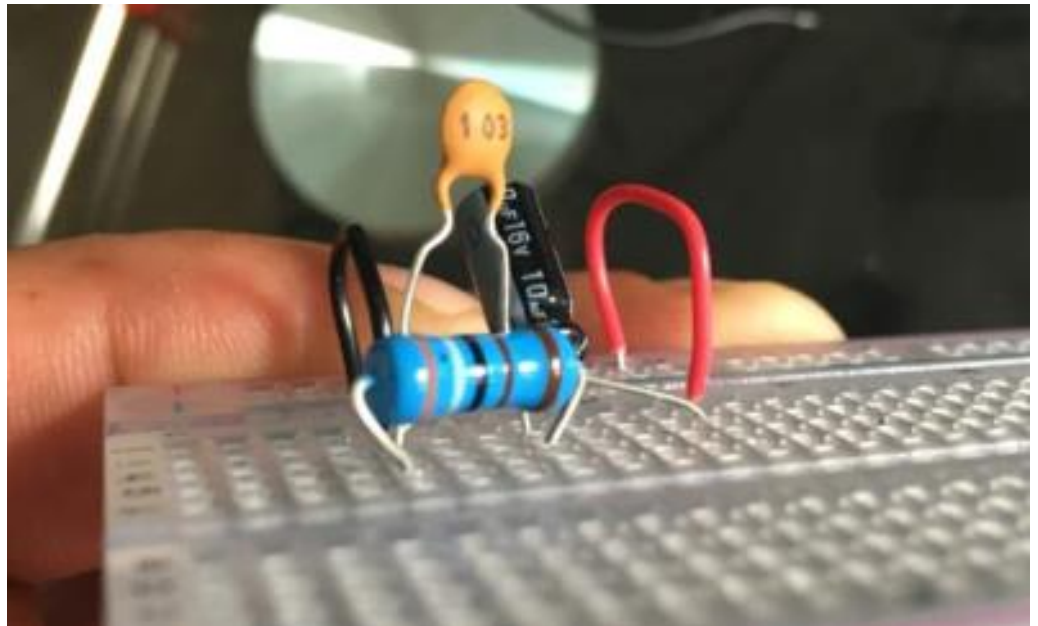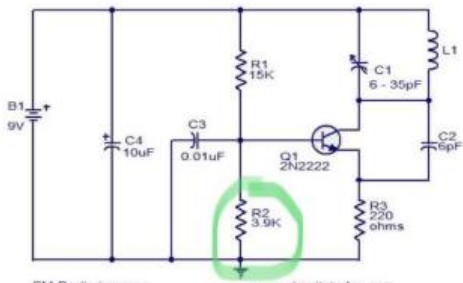



Passo 4:

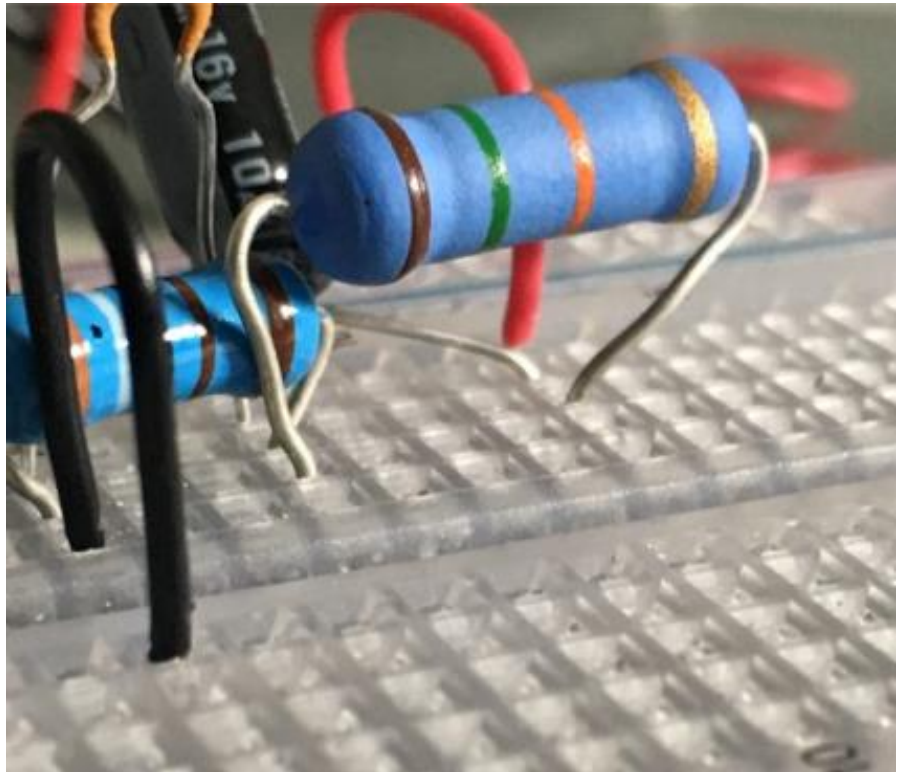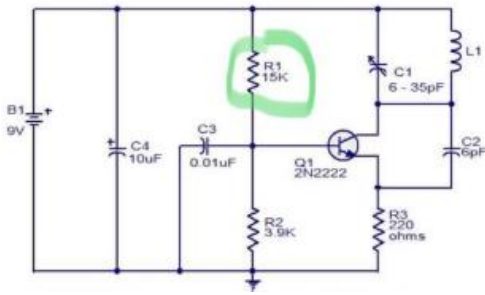

Ligação ao outro lado da placa:


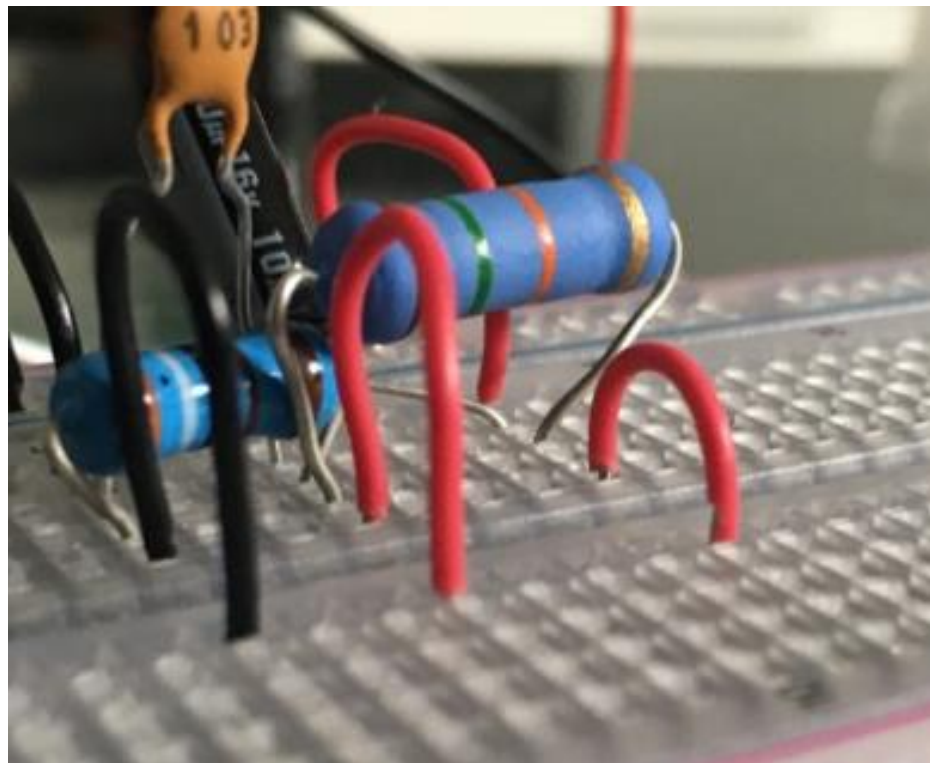


Passo 5:


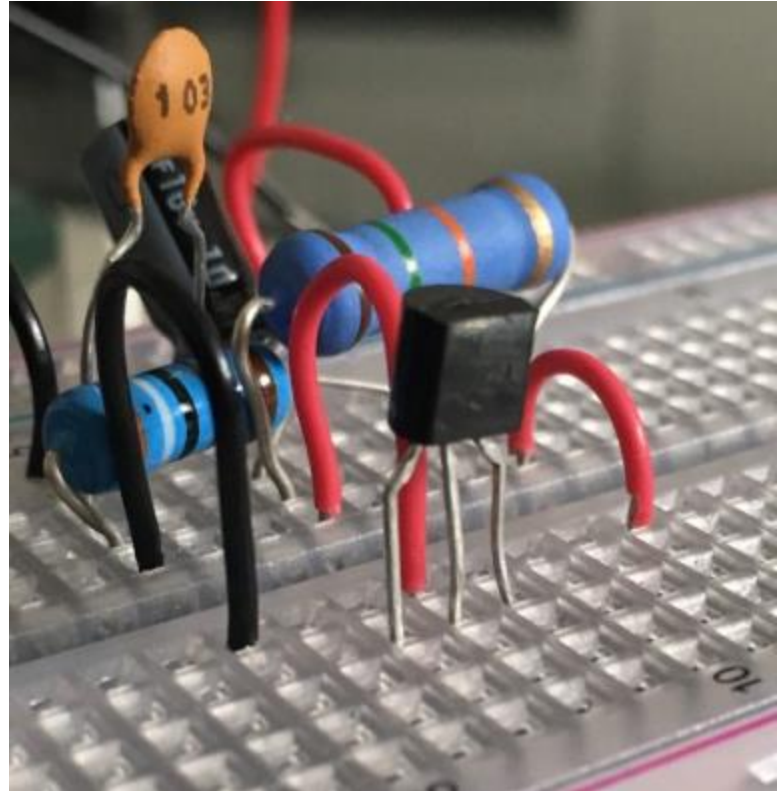
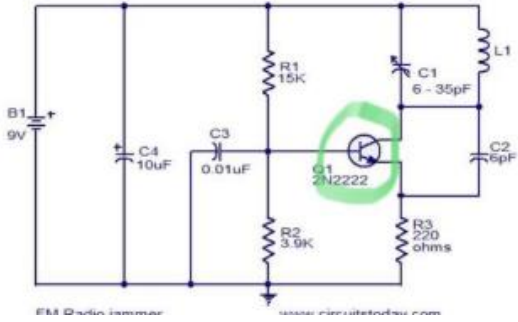


Transistor NPN a Base está no meio



Passo 6:

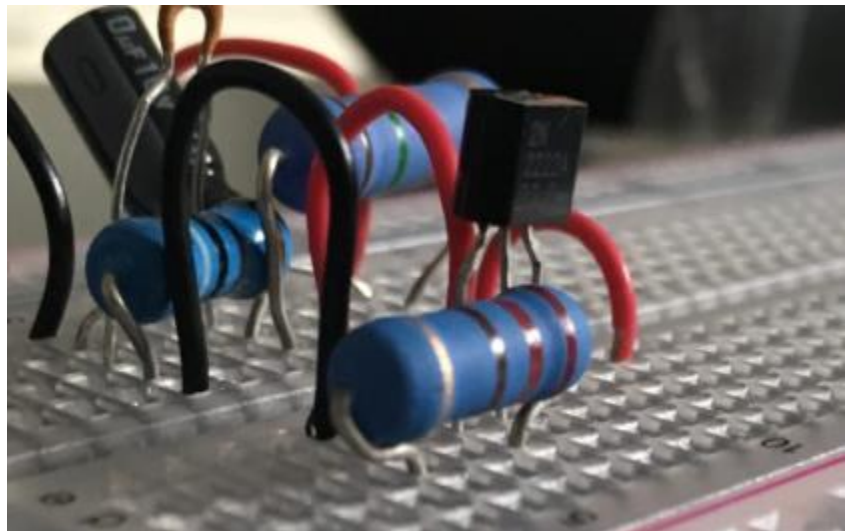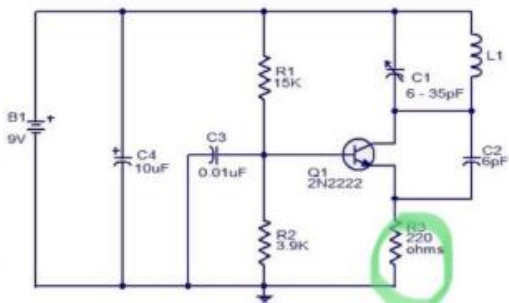

Passo 7:

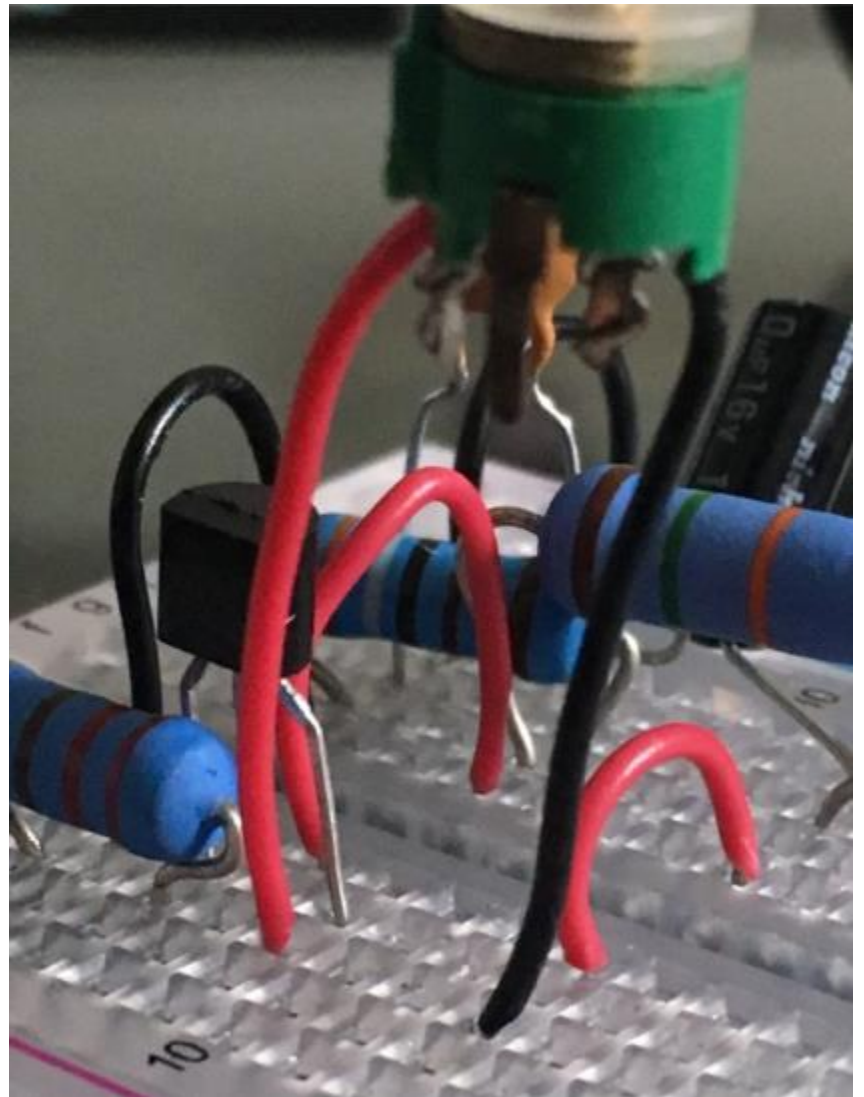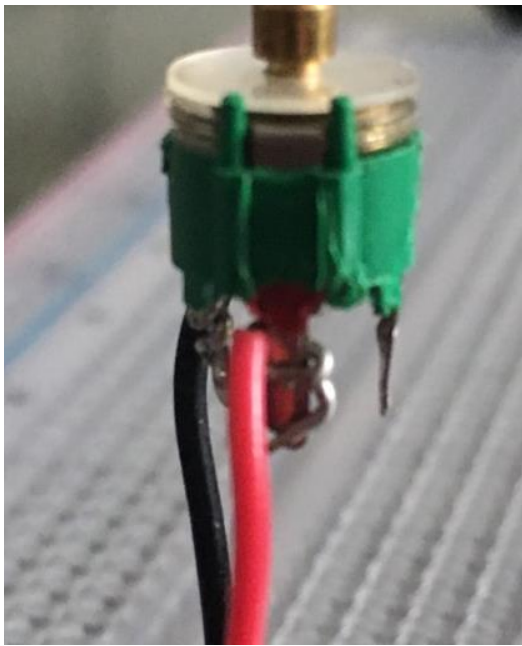
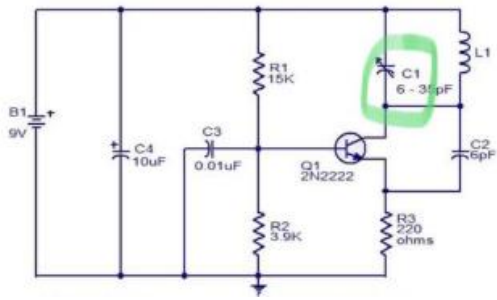


Passo 8:

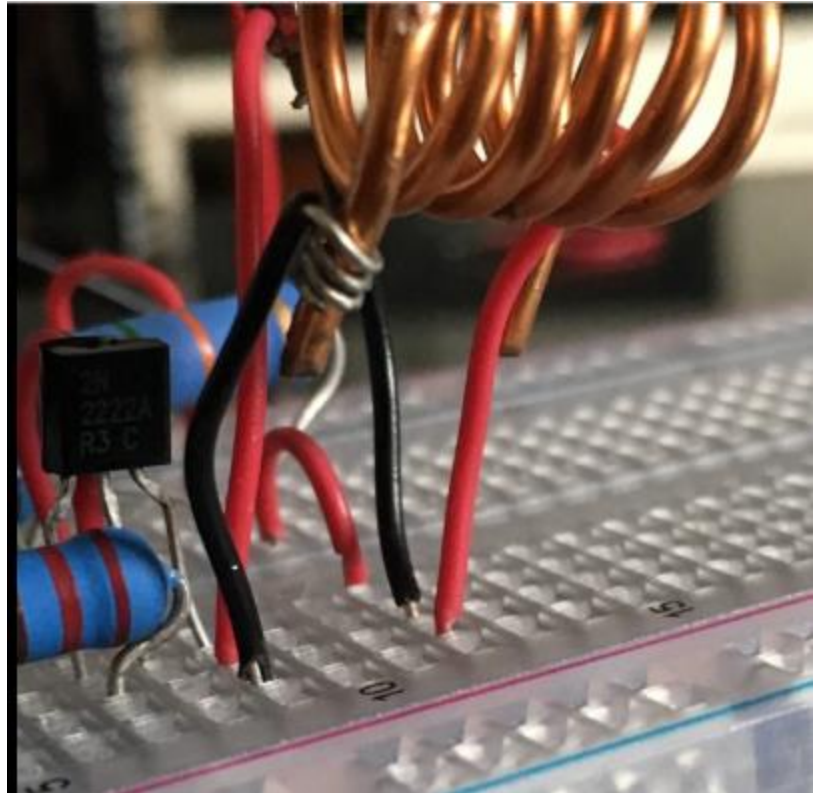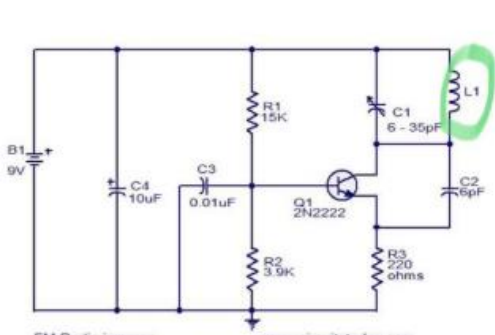

Fio cobre 1.6 mm, 6 voltas

Passo 9:

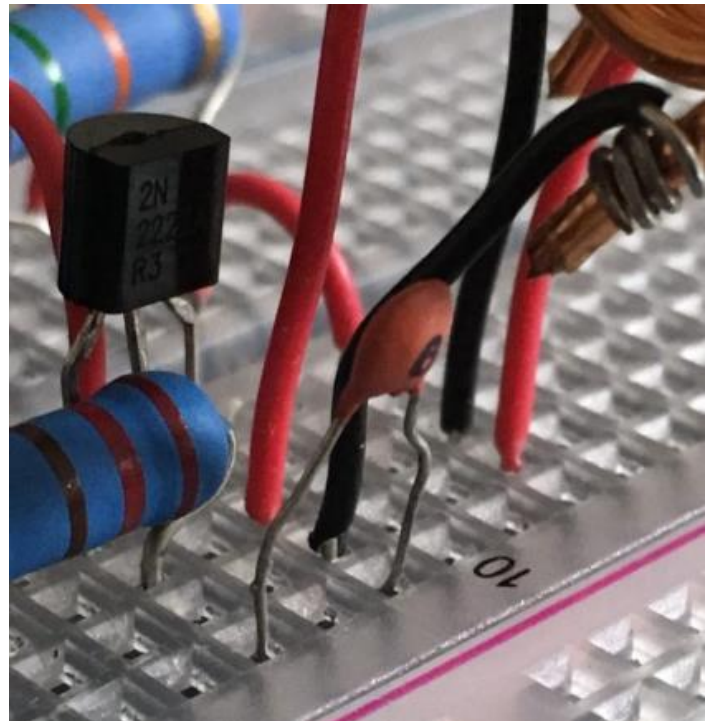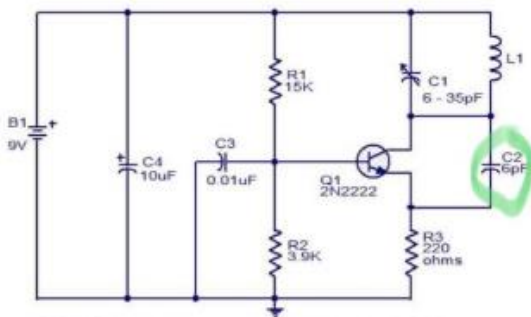

Passo 10 e final:

